

## TP 4 : Mémoires (à rendre à la fin de la séance)

## Rappels

La mémoire est un composant permettant de stocker des valeurs binaires. On distingue les mémoires à lecture seule dites ROM (Read-Only Memory) et à lecture/écriture dites RAM (Random-Access Memory). Le contenu d'une ROM est initialisée à l'usinage et par conséquent persistente. Au contraire, la RAM est volatile, c'est à dire que son contenu est perdu lorsqu'elle n'est plus alimentée.

Il existe des mémoires *statiques* (SRAM) et *dynamiques* (DRAM) distinguées par leur technique de fabrication. La mémoire *statique* est caractérisée par des opérations rapides et par conséquent un coût onéreux, on l'utilise donc pour implanter des caches. La mémoire *dynamique* est caractérisée par des opérations lentes et par conséquent un coût bon marché, on l'utilise donc pour implanter la mémoire principale.

Chaque élément de mémoire dynamique est formé d'un *condensateur* et d'un *transistor de commande* (cf. figure ci-dessous). La ligne A est appelée ligne de commande ou ligne d'adresse. La ligne B est la ligne de donnée sur laquelle est lu ou écrit le bit d'information. Le bit d'information est représenté par la charge du condensateur. Lorsque la ligne de commande est à 0, le condensateur est isolé de la ligne de donnée et la charge reste prisonnière du condensateur. Au contraire, lorsque la ligne de commande est à 1, on peut lire le bit en détectant la charge ou écrire un nouveau bit en forçant la ligne de donnée à une valeur.

 


FIGURE 1 – Mémoire dynamique

L'élément de base de la mémoire s'appelle un *point-mémoire* (et correspondra pour nous à une bascule). Un regroupement de points-mémoire forme un *bloc-mémoire*, et permet de stocker un *mot* (e.g. un bloc de 8 bascules permet de stocker un mot de 8 bits, c'est-à-dire un octet). Dans la suite de ce TP, nous nous intéresserons à réaliser une **mémoire statique**. À la place d'un *transistor de commande* (composant analogique), nous utiliserons un **tri-buffer** (composant logique).

**Note** : Une solution partielle documentée et propre sera bien évidemment préférable à une solution globale mais illisible. Par exemple, un afficheur hexadécimal pour la sortie  $S$  et un interrupteur hexadécimal pour l'entrée  $V$  seront fortement appréciés.

## Les registres

*ouf, c'est pas ceux des impôts.*

Le but de cet exercice est de construire un bloc-mémoire de type RAM statique, constitué par 4 mots de 4 bits chacun.

1. Construire un point-mémoire (ou registre 1 bit) à partir d'une *bascule flip-flop D*. On pourra utiliser les bascules D de **TkGate**. On rappelle que celles-ci disposent :
  - de l'entrée usuelle  $D$  ;
  - d'une entrée *clock* (représentée par un triangle), telle que la mise à jour se fait sur front montant ;
  - d'une entrée *clear*, notée  $\bar{C}$ , qui permet d'initialiser la bascule à zéro lorsque  $\bar{C} = 0$  ;

- d'une entrée *enable*, notée  $\overline{E}$ , telle que la bascule est mise à jour uniquement si  $\overline{E} = 0$
- des deux sorties usuelles  $Q$  et  $\overline{Q}$ .

Le circuit sera asynchrone (c'est-à-dire sans horloge) et devra contenir, en plus des entrées du bit de donnée, *clear* et *enable*, une entrée *RW* permettant de choisir le mode (lecture/écriture) et une entrée *CS* (*chip select*) permettant d'activer ou désactiver le point-mémoire.

2. En utilisant le stable à trois états (le *tri-buffer*), réaliser un registre 1 bit tel qu'une seule connexion est utilisée à la fois pour l'entrée et pour la sortie. L'entrée-sortie sera représentée par un interrupteur et une diode sur une même connexion. Avec une bonne utilisation du tri-buffer, l'activation de *CS* lors du mode lecture "forcera" en sortie l'interrupteur et la diode sur la valeur en mémoire.
3. Réaliser un module **TkGate** correspondant à un mot de 4 bits. Utiliser ces modules pour constituer une RAM de  $4 \times 4$  bits. L'adressage se fera par des commandes extérieures, utilisées dans un module de type multiplexeur<sup>1</sup>, qui permettra de choisir le mot à lire ou écrire parmi les quatre mots. On rajoutera une commande *OE* (*output enable*) qui permettra, en mode lecture, de laisser passer les sortie (celles-ci forceront ainsi la valeur des connexions communes d'entrée/sorties). Cette commande *OE* permet d'éviter les parasites entre l'entrée et la sortie. Au final, le circuit devra donc comporter :
  - les quatre connexions d'entrées/sorties ;
  - les commandes d'adresses ;
  - la commande *clear* et la commande *enable* communes à toutes les bascules *D* ;
  - la commande *RW* de lecture/écriture ;
  - la commande *CS* (*chip select*) qui permet de sélectionner le boîtier ;
  - la commande *OE* (*output enable*).

## Pile

*En(e rg({i}ze))r*

Dans cette exercice vous allez modéliser une pile. Pour cela vous devez utiliser le module RAM  $8 \times 8$  de **TkGate** (8 bits d'adresse et 8 bits de donnée par adresse). Ce module comporte les 3 entrées comme dans l'exercice précédent :  $\overline{CS}$ ,  $\overline{OE}$ ,  $\overline{WE}$  (ce dernier est appelé *RW* précédemment) ; une entrée 8 bits *A* qui correspond aux adresses des blocs mémoire ; une sortie 8 bits *D* qui représente la sortie ou l'entrée en fonction des valeurs des  $\overline{CS}$ ,  $\overline{OE}$  et  $\overline{WE}$ .

1. Réalisez un module compteur/décompteur modulo 256 synchronisé sur une horloge<sup>2</sup>. Le module doit avoir une entrée qui, à chaque front montant, compte lorsque elle est à 0 et qui décompte sinon. Vous êtes encouragés à réutiliser un additionneur et un registre (sur 8 bits tous les deux) de **TkGate**.
2. Utilisez le module précédent et la RAM pour simuler le fonctionnement d'une pile. Le circuit comportera une seule sortie *S* sur 8 bits et deux entrées :
  - Empiler/Dépiler sur 1 bit
  - *V* sur 8 bits

L'opération Empiler correspond à : la valeur *V* (définie par l'utilisateur) est écrite à l'adresse mémoire courante, puis cette adresse est incrémentée de 1.

L'opération Dépiler correspond à : l'adresse mémoire courante est décrémentée de 1, puis la valeur à la nouvelle adresse est affichée sur la sortie *S*.

**Astuce** : Si vous n'arrivez pas à réaliser le fonctionnement intégral, des solutions partielles réalisant exclusivement les empilements ou les dépilements seront tout de même considérées dans l'évaluation.

---

1. Vous pouvez ré-utiliser le multiplexeur de **TkGate**.

2. On paramètrera l'unité de temps de la simulation à 10sec, la précision à 1sec et la durée du cycle de l'horloge à 50.