 


Synthèse Logique


Chapitre 3

Codage de FSM



Plan

 - **Introduction**
- Moore v.s. Mealy
- Exercices




Introduction

- Les machines à états (FSM) sont des composants couramment utilisés, nous allons voir comment :
 - Les décrire
 - En faire la synthèse pour atteindre les performances optimales (notion de compromis Temps/Fréquence)
 - Les utiliser dans un système complexe (avec une hiérarchie)
 - Nous terminerons ce chapitre et le cours par l'étude d'exemples de conception

Moore v.s. Mealy

 - Deux blocs combinatoires (calcul de l'état suivant et des sorties)
- Un registre d'état à N entrées parallèles
- Etats codés sur N bits, $N = \log_2 (Q)$



Quintuplet : (E, S, Q, Fs, Fq)

E: Ensemble des entrées primaires

S : Ensemble des sorties primaires


Q : Ensemble des états

Fs : Fonction de sortie (Moore / Mealy)

$Fs = f(Q) \Rightarrow Moore$


$Fs = f(Q, E) \Rightarrow Mealy$

Fq : Fonction de transition d'états

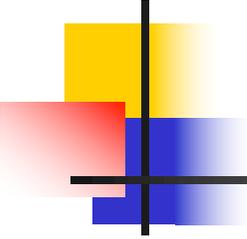

Méthode d'Huffman-Mealy


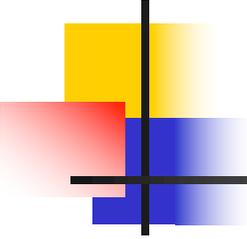
- Modélisation du cahier des charges
 - Graphe d'état
 - Table d'état
- Minimisation du nombre d'états
 - Règles de minimisation
 - Détermination du nombre de bascules minimum
- Codage des états
 - Codage des états
 - Codage des entrées de bascules
- Synthèse
 - Synthèse des entrées de bascules
 - Synthèse des sorties




Méthode d'Huffman-Mealy

- Modélisation du cahier des charges
 - Graphe d'état
 - Table d'état
- ~~Minimisation du nombre d'états~~
 - ~~Règles de minimisation~~
 - ~~Détermination du nombre de bascules minimum~~
- ~~Codage des états~~ Codage VHDL
 - ~~Codage des états~~
 - ~~Codage des entrées de bascules~~
- ~~Synthèse~~
 - ~~Synthèse des entrées de bascules~~
 - ~~Synthèse des sorties~~


Graphe d'Etat

  


**Machine
de
Moore**

 

**Machine
de
Mealy**

 

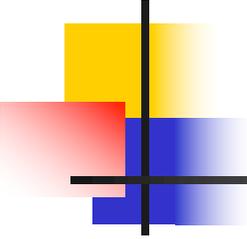


Exemple : Modélisation

- Cahier des charges : Le système considéré a une entrée (E) et une sortie (S). Il reçoit sur son entrée des bits arrivant en série. La sortie (S) doit passer à 1 chaque fois qu'une séquence 010 apparaît sur l'entrée (E) puis repasser à 0 sur le bit suivant quel que soit sa valeur.

Exemple : Modélisation

- Cahier des charges : Le système considéré a une entrée (E) et une sortie (S). Il reçoit sur son entrée des bits arrivant en série. La sortie (S) doit passer à 1 chaque fois qu'une séquence 010 apparaît sur l'entrée (E) puis repasser à 0 sur le bit suivant quel que soit sa valeur.

Graphe d'état (Moore)

 

Exemple : Modélisation

- Cahier des charges : Le système considéré a une entrée (E) et une sortie (S). Il reçoit sur son entrée des bits arrivant en série. La sortie (S) doit passer à 1 chaque fois qu'une séquence 010 apparaît sur l'entrée (E) puis repasser à 0 sur le bit suivant quel que soit sa valeur.

Graphe d'état (Moore)


 


Table d'état

Etats	Etats Suivants		Sortie
	0	1	
A	B	A	0
B	B	C	0
C	D	A	0
D	B	A	1

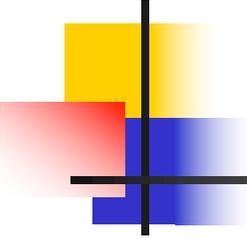

Exemple : Codage VHDL

■ FSM à deux process

-- déclaration des ports d'entrées/sorties de la FSM

entity exemple **is port** (

h, e : **in bit**;

s : **out bit**);

end exemple;

architecture state_machine **of** exemple **is**


-- Déclaration d'un type énuméré composé des noms des états

type StateType **is** (A, B, C, D);

-- Déclaration de deux signaux du type précédent

signal present_state, next_state : StateType;


begin

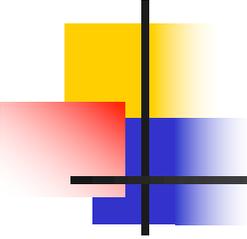

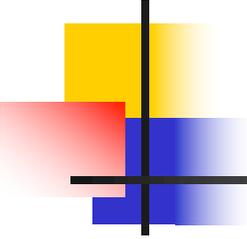Exemple : Codage VHDL

```
state_comb : process(present_state, E)
begin
  case present_state is
    when A => S <= '0' ;
      if E = '0' then next_state <= B ;
      else next_state <= A ;
      end if ;
    when B => S <= '0' ;
      if E = '1' then next_state <= C ;
      else next_state <= B ;
      end if ;
    when C => S <= '0' ;
      if E = '0' then next_state <= D ;
      else next_state <= A ;
      end if ;
    when D => S <= '1' ;
      if E = '0' then next_state <= B ;
      else next_state <= A ;
      end if ;
  end case ;
end process state_comb ;
```

On définit quand on est
dans un état
toutes les sorties et
l'état suivant en fonction
des entrées



Exemple : Codage VHDL

```
state_clocked : process(h)
begin
    if (h'event and h= '1') then
        present_state <= next_state ;
    end if;
end process state_clocked;
```

Second process qui décrit le passage d'un état à l'autre sur les fronts montants de l'horloge

```
end architecture state_machine;
```

■ Remarque :

- Cette description correspond à une machine de Moore car les sorties dépendent uniquement de l'état de la machine et pas des entrées.
- Pour une machine de Mealy, on aurait des if...then ou des case... pour affecter les sorties en fonction des entrées dans le premier process

Comparaison Moore / Mealy

Graphe d'état (Moore)

 


Table d'état

Etats	Etats Suivants		Sortie
	0	1	
A	B	A	0
B	B	C	0
C	D	A	0
D	B	A	1

Graphe d'état (Mealy)


 


Table d'état

Etats	Etats Suivants		Sortie	
	0	1	0	1
A	B	A	0	0
B	B	C	0	0
C	D	A	1	0
D	B	A	0	0

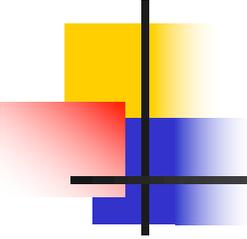


Comparaison Moore / Mealy


```
state_comb : process(present_state, E)
begin
  case present_state is
    when A => if E = '0' then S <= '0' ; next_state <= B ;
               else S <= '0' ; next_state <= A ;
               end if ;
    when B => if E = '0' then S <= '0' ; next_state <= B ;
               else S <= '0' ; next_state <= C ;
               end if ;
    when C => if E = '0' then S <= '1' ; next_state <= D ;
               else S <= '0' ; next_state <= A ;
               end if ;
    when D => if E = '0' then S <= '0' ; next_state <= B ;
               else S <= '0' ; next_state <= A ;
               end if ;

  end case;
end process state_comb;
```

Exercice 1

 

États	Sorties	
	OE	WE
Attente	0	0
Décision	0	0
Écriture	0	1
Lecture	1	0

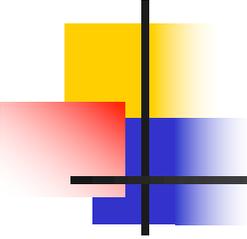

Solution

-- déclaration des ports d'entrées/sorties de la FSM

```
entity example is port (  
    read_write, ready, clk      : in bit;  
    oe, we                      : out bit);  
end example;
```

```
architecture state_machine of example is
```


-- Déclaration d'un type énuméré composé des noms des états

```
    type StateType is (attente, decision, read, write);
```

-- Déclaration de deux signaux du type précédent


```
    signal present_state, next_state : StateType;
```

```
begin
```

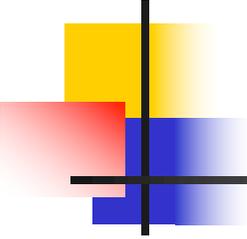


Solution

```
state_comb:process(present_state, read_write, ready)
begin
  case present_state is
    when attente=> oe <= '0'; we <= '0';
      if ready = '1' then next_state <= decision;
      else next_state <= attente;
      end if;
    when decision => oe <= '0'; we <= '0';
      if (read_write = '1') then next_state <= read;
      else next_state <= write;
      end if;
    when read => oe <= '1'; we <= '0';
      if (ready = '1') then next_state <= attente;
      else next_state <= read;
      end if;
    when write => oe <= '0'; we <= '1';
      if (ready = '1') then next_state <= attente;
      else next_state <= write;
      end if;
  end case;
end process state_comb;
```

 


Solution
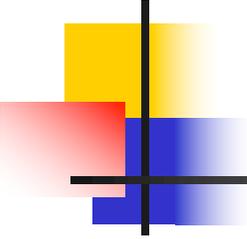
```
state_clocked:process(clk) begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
        present_state <= next_state;  
    end if;  
end process state_clocked;  
  
end architecture state_machine;
```




Remarque

 - Noter que l'utilisation de **if...then** au lieu de **case...** est aussi possible dans le premier **process** pour tester le *present_state*.
- Cependant, le **if...then** ajoute une notion de priorité et donc de la logique supplémentaire...




Description de FSM

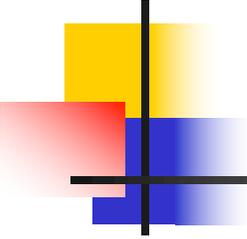- Problème de la mémorisation implicite :
 - Dans un process « non clocké » (combinatoire), si dans un case... un signal est spécifié seulement sous certaines conditions, alors **la synthèse produit des bascules (non désirées!) pour mémoriser l'état du signal dans tous les cas non spécifiés**
 - Dans le process state_comb (« non clocké »), **il faut affecter toutes les sorties dans toutes les conditions**



Description de FSM

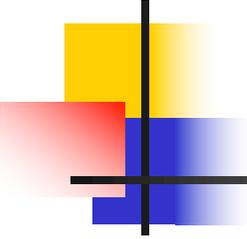- Problème du reset :
 - La simulation utilise comme valeur initiale les valeurs à gauche des énumérés : ici, `attenteest` l'état initial de la machine
 - Après synthèse, l'état initial peut être n'importe quel état (et dans certains cas, cet état peut ne pas être atteignable par la machine), aussi il est recommandé **d'ajouter un reset dans l'un ou l'autre des deux process**




Description de FSM

- Solution Synchrone

```
...
state_comb:process(reset, present_state, read_write, ready)
  begin
    if (reset='1') then
      oe <= '0'; we <= '0';
      next_state <= attente;
    else
      case present_state is
        when attente=> oe <= '0'; we <= '0';
          if ready = '1' then
            ....
          end if;
        end case;
      end if;
    end process state_comb;
  end process state_comb;
...

```

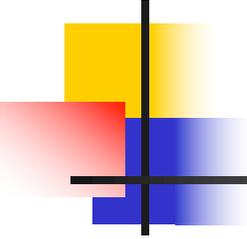


Description de FSM


- Solution Asynchrone

```
...
state_clocked:process(clk, reset)
begin
    if (reset='1') then
        present_state <= attente;
    elsif (clk'event and clk='1') then
        present_state <=
next_state;
    end if;
end process state_clocked;
...
```

 Exercice 2


- Considérer le vérin de la figure ci-dessous. Les capteurs P_D et P_G sont à 1 quand le vérin est respectivement à droite et à gauche. Les ordres Droite et Gauche font sortir et rentrer le vérin respectivement. La commande Start lance le système.



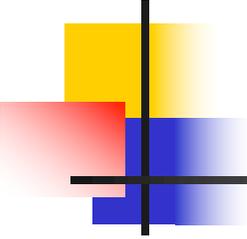

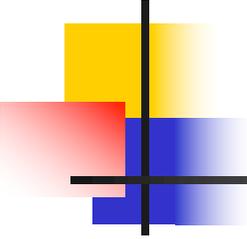Exercice

- Cahier des charges
 - Le vérin sort jusqu'à la position P_D.
 - Il attend 3 cycles d'horloge
 - Puis rentre pour atteindre la position P_G
 - Attend encore 3 cycles d'horloge
 - La commande Start relance le même cycle.
- Exercice :
 - Représenter le fonctionnement du vérin sous forme de graphe d'états
 - Donner le code VHDL du système.




Solution

```
entity verin is  
port (      clk, reset, start, PosD, PosG : in bit;  
          Droite, Gauche : out bit);  
end verin;
```

```
architecture bhv of verin is
```


```
type state is (A, D, AD, G, AG);  
signal present_state, next_state : state;  
signal cpt : bit_vector (1 downto 0);
```

```
begin
```

 

Solution


```
process (start, PosD, PosG, present_state, cpt)
begin
    case present_state is
        when A => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if start = '1' then next_state <= D;
            else next_state <= A;
            end if;
        when D => Droite <= '1'; Gauche <= '0';
            if PosD = '1' then next_state <= AD; cpt <= "00";
            else next_state <= D;
            end if;
        when AD => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if cpt = "11" then next_state <= G;
            else next_state <= AD;
            end if;
        when G => Droite <= '0'; Gauche <= '1';
            if PosG = '1' then next_state <= AG; cpt <= "00";
            else next_state <= G;
            end if;
        when AG => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if cpt = "11" then next_state <= A;
            else next_state <= AG;
            end if;
    end case;
end process;
```

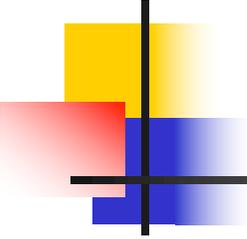

Solution


```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        present_state <= A;
        cpt <= "00";
    elsif clk'event and clk = '1' then
        present_state <= next_state;
        cpt <= cpt + 1;
    end if;
end process;

end bhv;
```

 

Solution correcte

```
process (start, PosD, PosG, present_state, cpt)
begin
    case present_state is
        when A => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if start = '1' then next_state <= D;
            else next_state <= A;
            end if;
        when D => Droite <= '1'; Gauche <= '0';
            if PosD = '1' then next_state <= AD;
            else next_state <= D;
            end if;
        when AD => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if cpt = "11" then next_state <= G;
            else next_state <= AD;
            end if;
        when G => Droite <= '0'; Gauche <= '1';
            if PosG = '1' then next_state <= AG;
            else next_state <= G;
            end if;
        when AG => Droite <= '0'; Gauche <= '0';
            if cpt = "11" then next_state <= A;
            else next_state <= AG;
            end if;
    end case;
end process;
```

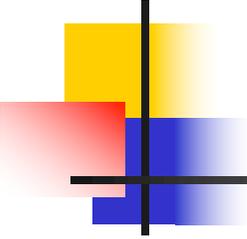

Solution correcte

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        present_state <= A;
        cpt <= "00";
    elsif clk'event and clk = '1' then
        present_state <= next_state;
        -- reset du compteur si changement d'état
        if present_state /= next_state then cpt <= "00";
        -- incrémentation du compteur
        else cpt <= cpt + 1;
        end if;
    end if;
end process;

end bhv;
```